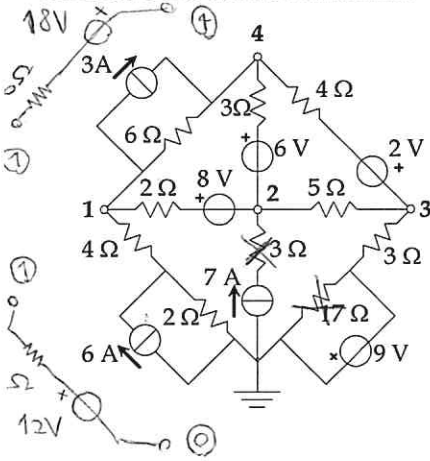




Cognome SOLUTIO	Nome SINE	Matricola QUA	NON
---------------------------	---------------------	-------------------------	------------

1) Scrivere il sistema risolvete la rete in Figura secondo il Metodo dei Nodi in forma matriciale facendo riferimento alla numerazione dei nodi indicata.



$$G = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} \frac{12}{6} + \frac{8}{2} - \frac{18}{6} \\ 7 - \frac{8}{2} - \frac{6}{3} \\ -\frac{9}{3} + \frac{2}{4} \\ \frac{18}{6} + \frac{6}{3} - \frac{2}{4} \end{pmatrix}$$

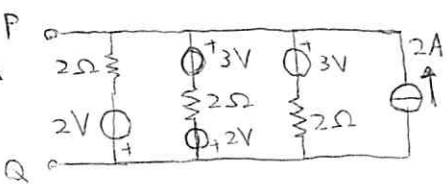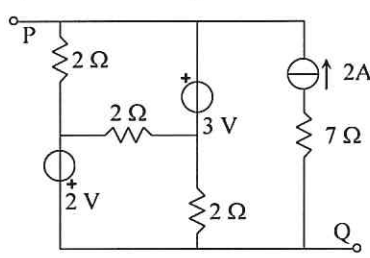2) Calcolare l'equivalente Norton ai morsetti P-Q del circuito in figura



$$V_{PQ} = \frac{-\frac{2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2V}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 3V$$



$$I_{eq} = \frac{V_{PQ}}{R_{eq}} = 3A$$

$$R_{eq} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$R_{eq} = (2 // 2 // 2) \Omega = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$I_{eq} = \frac{V_{PQ}}{R_{eq}} = 3A$$

3) Calcolare V_1, V_2, I_1 e I_2

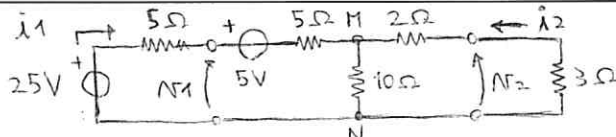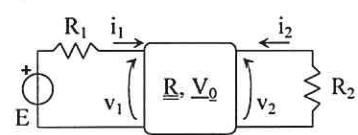

$$R = \begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \quad V_0 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_{MN} = \frac{25 - 5}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = \frac{20}{2/5} = 5V$$


$$i_1 = \frac{20V - V_{MN}}{10\Omega} = \frac{3}{2}A; \quad i_2 = \frac{-V_{MN}}{5\Omega} = -1A$$

$E = 25V; R_1 = 5\Omega; R_2 = 3\Omega$

$$V_1 = 25V - 5\Omega \cdot i_1 = \frac{35}{2}V; \quad V_2 = -3\Omega \cdot i_2 = 3V$$

$V_1 = \frac{35}{2}V = 17,5V$
$V_2 = 3V$
$I_1 = \frac{3}{2}A = 1,5A$
$I_2 = -1A$

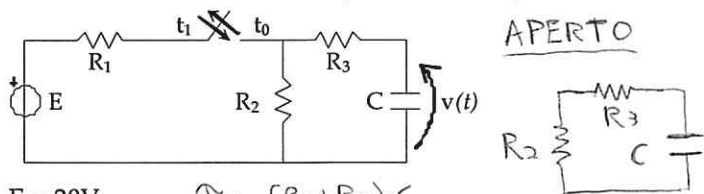4) Calcolare $\tau_1, \tau_2, v(t)$ e diagrammare $v(t)$ per $t > 0$




$E = 20V$
 $R_1 = R_2 = 20\Omega$
 $R_3 = 10\Omega$
 $C = 0,5F$
 $t_0 = 0s$
 $t_1 = 15s$

APERTO

$$\tau_1 = (R_2 + R_3) \cdot C = 30\Omega \cdot 0,5F = 15s$$

$$\tau_2 = 20\Omega \cdot 0,5F = 10s$$

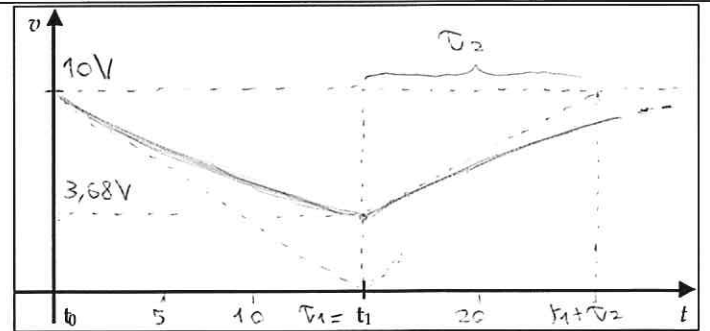


$\tau_1 = 15s$	$\tau_2 = 10s$
$v(t_1) = 3,68V$	

$$V_{eq} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = \frac{1}{2} E = 10V \Rightarrow N_c(t_0^-) = 10V \Rightarrow N_c(t_1) = 10V \cdot e^{-\frac{t_1 - t_0}{\tau_1}} \approx 3,68V$$

$$N_c(t) = N_c(\infty) + (N_c(t_1) - N_c(\infty)) \cdot e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau_2}} = 10V - 6,32 \cdot e^{-\frac{(t-15s)}{10s}} \quad \text{PER } t > t_1$$

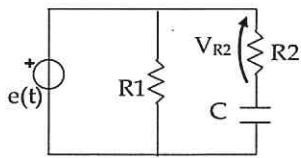5) Calcolare la tensione $v_{R2}(t)$, la potenza attiva assorbita dal resistore R1 e la potenza reattiva erogata dal generatore.



$$I_2 = \frac{5}{20 - j20} \text{ A}$$

$$\tilde{I}_2 = \tilde{E} \cdot \frac{1}{R_2 - j \frac{1}{\omega C}} \Rightarrow \tilde{I}_2 = \frac{3 \text{ A}}{10(1-j)} = \frac{3(1+j)}{20} \text{ A}$$

$$v_{R2}(t) = 6 \text{ V} \cdot \cos(10^5 t + \frac{1}{4} \pi)$$

$$P_{R1} = 3,6 \text{ W}$$

$$Q_{GEN} = 0,9 \text{ VAR}$$

$$R1 = 10 \Omega; R2 = 20 \Omega$$

$$C = 500 \text{ nF}$$

$$e(t) = 6\sqrt{2} \cos(10^5 t)$$

$$\tilde{V}_{R2} = R_2 \cdot \tilde{I}_2 = 20 \Omega \cdot \frac{3}{20} (1+j) \text{ A} = 3(1+j) \text{ V}$$

$$\tilde{V}_{R2} = 3\sqrt{2} \cdot 2^{\frac{1}{4} \pi} \text{ V}$$




$$P_{R1} = \frac{1}{R1} |\tilde{E}|^2 = \frac{1}{10} \cdot (6)^2 \text{ W} = 3,6 \text{ W}$$

$$\tilde{E} = 6 \text{ V}; \omega C = 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1} \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = 20 \Omega$$

$$-j Q_{GEN} = \tilde{V}_C \cdot \tilde{I}_2^* = |\tilde{I}_2|^2 \cdot Z_C = (\frac{3}{20} \sqrt{2})^2 \cdot (-j20) \text{ VAR} \Rightarrow Q_{GEN} = 0,9 \text{ VAR}$$

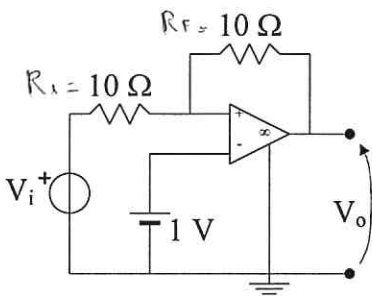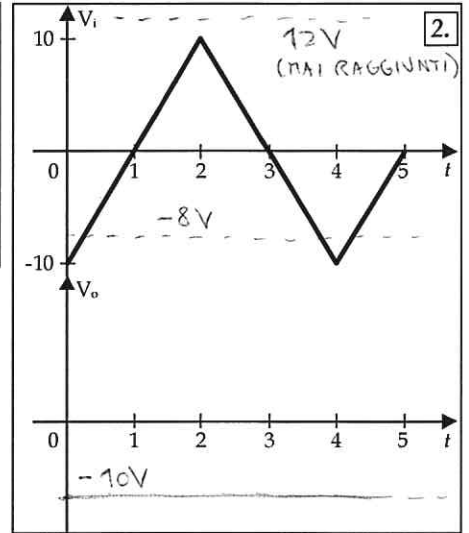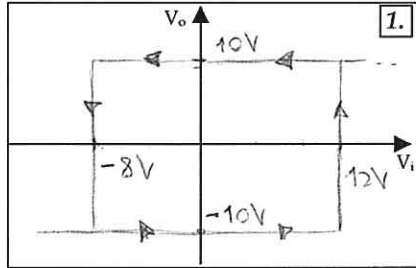6) Calcolare e diagrammare:

- la relazione ingresso-uscita del comparatore di soglia in figura
- l'uscita $V_0(t)$ relativa all'ingresso $V_i(t)$ considerato. $E_s = 10 \text{ V}$.



$$V_+ = \frac{V_i/R_i + V_0/R_f}{1/R_i + 1/R_f} = \frac{1}{10} \cdot (V_i + V_0)$$

$$V_+ = \frac{1}{2} (V_i + V_0); V_0 = \pm E_s$$

$$V_d = V_+ - V_- = V_+ - 1 \text{ V}$$


• SE $V_d > 0 \Rightarrow V_0 = +E_s; V_+ > 1 \text{ V} \Rightarrow \frac{1}{2} (V_i + 10) > 1 \Rightarrow V_i > -8 \text{ V}$

• SE $V_d < 0 \Rightarrow V_0 = -E_s; V_+ < 1 \text{ V} \Rightarrow \frac{1}{2} (V_i - 10) < 1 \Rightarrow V_i < 12 \text{ V}$

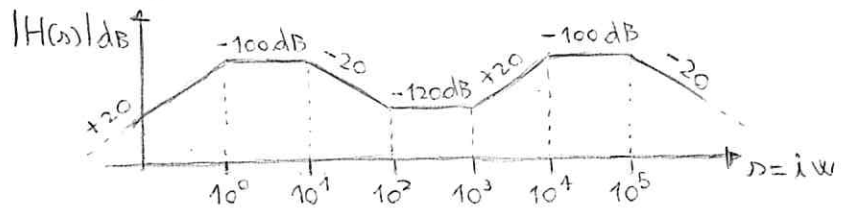7) Disegnare il diagramma di Bode asintotico del modulo della seguente $H(s)$ e quotare tutti i tratti orizzontali:

$$H(s) = \frac{s^3 + 1100s^2 + 10^5 s}{(s+1) \cdot (s+10) \cdot (s+10^4) \cdot (s+10^5)}$$


$$H(s) = \frac{(s+10^{-\infty}) \cdot (s+10^2) \cdot (s+10^3)}{(s+10^0) \cdot (s+10^1) \cdot (s+10^4) \cdot (s+10^5)}$$



$$|H(j10^0)| = \frac{10^0 \cdot 10^2 \cdot 10^3}{(\sqrt{2} \cdot 10^0) \cdot 10^1 \cdot 10^4 \cdot 10^5} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10^{-5}$$

$$20 \log(|H(j10^0)|) = -20 \log(\sqrt{2}) + 20 \log(10^{-5}) = -103 \text{ dB}$$

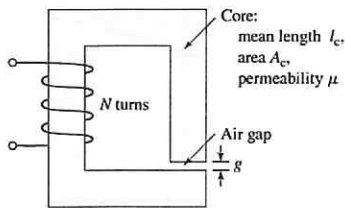8) Si consideri il circuito magnetico riportato in figura. Calcolare i valori delle riluttanze R_c ed R_g , il flusso magnetico Φ e il valore di induttanza L .



$$A_c = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$l_c = 0,6 \text{ m}$$

$$g = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$N = 83$$

$$I = 1,5 \text{ A}$$

$$\mu = 1500 \mu_0$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{A/m}$$

$$R_c = \frac{l_c}{A_c \cdot \mu} = 176,836 \text{ A/Wb}$$

$$R_g = \frac{g}{A_c \cdot \mu_0} = 1,016 \cdot 280 \text{ A/Wb}$$


$$R_{TOT} = R_c + R_g = 1,193 \cdot 116 \text{ A/Wb}$$

$$R_c = 176,836 \text{ A/Wb}$$

$$R_g = 1,016 \cdot 280 \text{ A/Wb}$$

$$\Phi = 1,043 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$L = 5,77 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

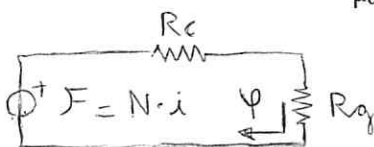

$$\Phi = \frac{N \cdot I}{R_{TOT}} = 1,043 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}; L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{N^2}{R_{TOT}} = 5,77 \text{ mH}$$