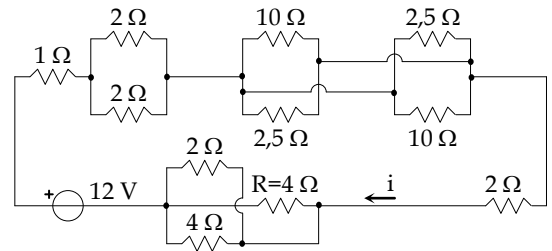


Cognome	Nome	Matricola	
---------	------	-----------	--

**RECUPERO I prova in itinere**


**Esercizio 1**

1 Data la rete in figura, calcolare il valore della corrente  $i$ , la potenza dissipata dalla resistenza  $R$  e quella erogata dal generatore.



**Esercizio 2**


2 Data la rete in figura, calcolare il valore della resistenza equivalente vista dai morsetti indicati A e B.

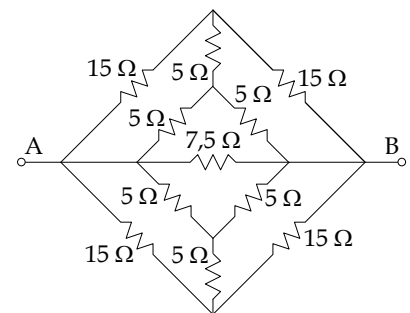

**Esercizio 3**

3 Data la rete in figura, tracciare gli andamenti della tensione  $v_c(t)$  e della corrente  $i_c(t)$  ai capi del condensatore  $C$  conseguenti alla manovra di chiusura dell'interruttore  $S$ . Calcolare, inoltre, la variazione di energia accumulata.


- $E_1 = 50V$                        $R_2 = 4\Omega$                        $C=200 \mu F$
- $A_2 = 3 A$                        $R_3 = 5 \Omega$                        $E_3 = 75 V$
- $R_1 = 10 \Omega$                        $R_4 = 9 \Omega$                        $R_5 = 2 \Omega$

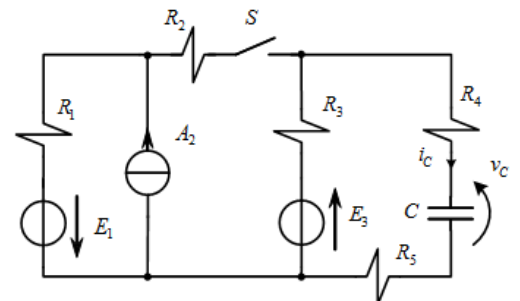


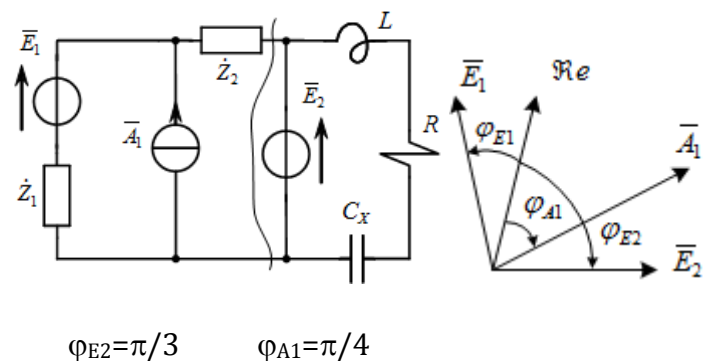
**Esercizio 4**

4 Data la rete in figura, calcolare la potenza apparente complessa elaborata alla sezione indicata. Caratterizzare il comportamento energetico delle due parti di rete (se generatore o carico) indicando i valori di potenza.

- $E_1=100V$                        $E_2=50V$                        $A_1=2 A$
- $Z_1=1+j1 \Omega$                        $Z_2=7-j3 \Omega$                        $R=9 \Omega$
- $L=150 mH$                        $C_x= 200 \mu F$                        $\varphi_{E1}=\pi/6$



# ESERCIZIO 1

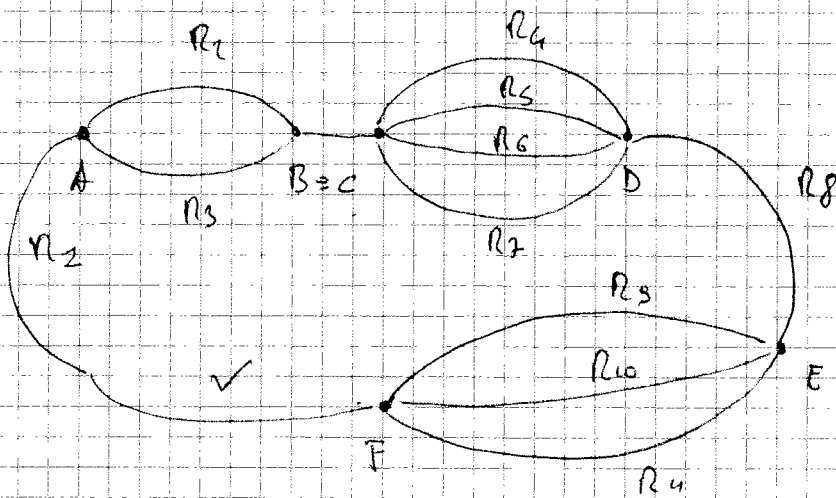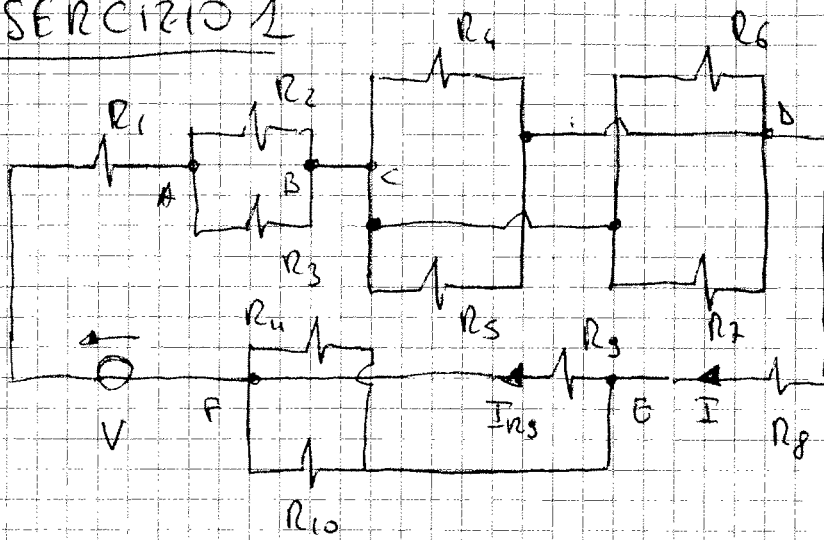

$$R_{EQ} = (R_2 // R_3) + R_1 + (R_4 // (R_5 // R_6 // R_7)) + R_8 + (R_9 // (R_{10} // R_{11}))$$

$$= R_1 + \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-2} + \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \right)^{-2} + R_8 + \left( \frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{11}} \right)^{-2}$$

$$= 6 \Omega$$


$$I = \frac{V}{R_{EQ}} = 2 \text{ A}$$

$$P_V = V \cdot I = 24 \text{ W}$$





$$I_{I_{S3}} = \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{11}}} \cdot I = 0,5 \text{ A}$$

$$P_{I_{S3}} = R_3 \cdot I_{I_{S3}}^2 = 1 \text{ W}$$

# Esercizio 2

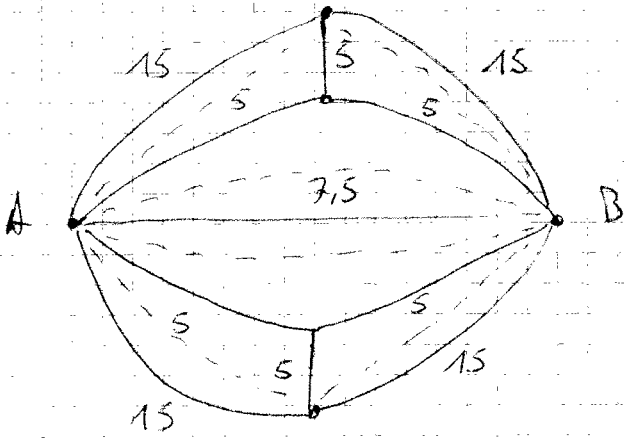

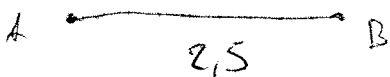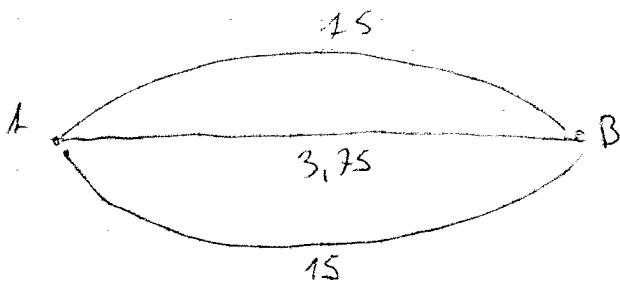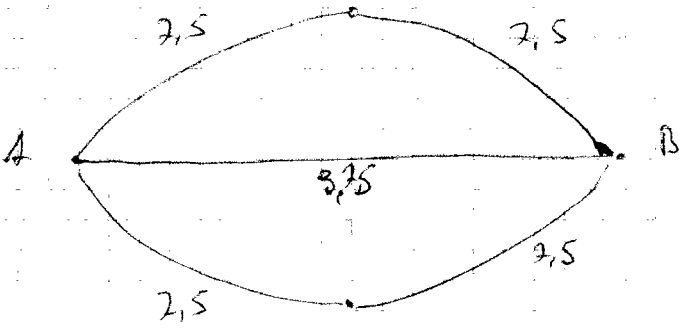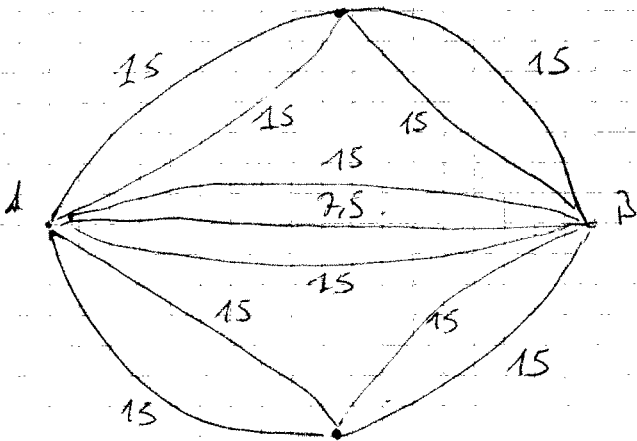
$$R_D = R_A \cdot R_B \left( \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} \right)$$




# Esercizio 3

$t=0^-$

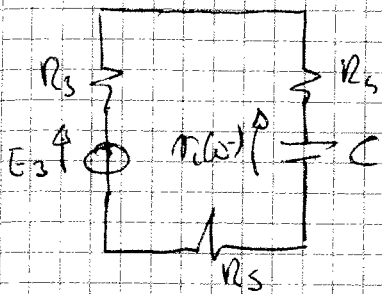


$$u_c(0^-) = E_3 = 75 \text{ V}$$

$t=0$

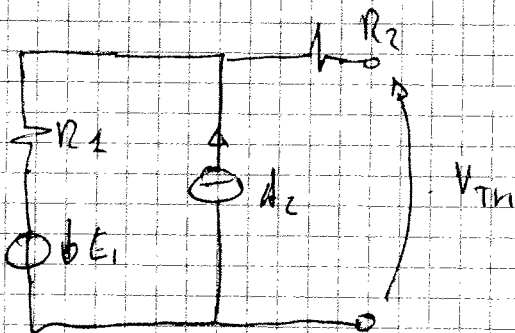

$$V_{TH} = -E_1 + R_1 \cdot I_2 = -20 \text{ V}$$

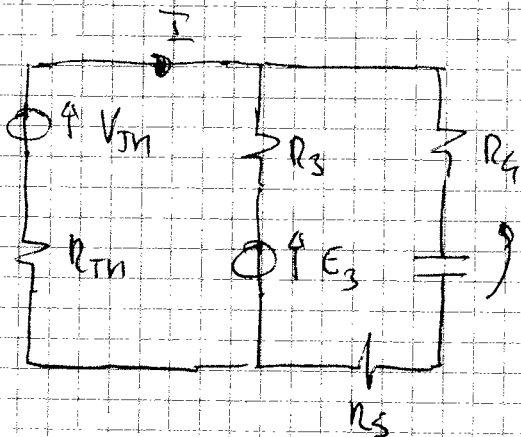
$$R_{TH} = R_1 + R_2 = 16 \text{ } \Omega$$



$$I = \frac{V_{TH} - E_3}{R_{TH} + R_3} = -5 \text{ A}$$

$$u_c(t=0) = u_c(0) = E_3 + R_5 \cdot I = 50 \text{ V}$$

$t \geq$

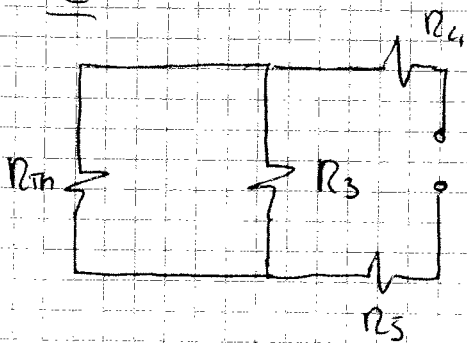


$$R_{EE} = R_4 + R_5 + \left( \frac{1}{R_{TH}} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = 14,686 \text{ } \Omega$$

$$\tau = R_{EE} \cdot C = 2,932 \text{ } \mu\text{s}$$


$$\Delta W = \frac{1}{2} C \left( u_c^2(t) - u_c^2(0^-) \right) = -0,313 \text{ J}$$

# ESERCIZIO 4

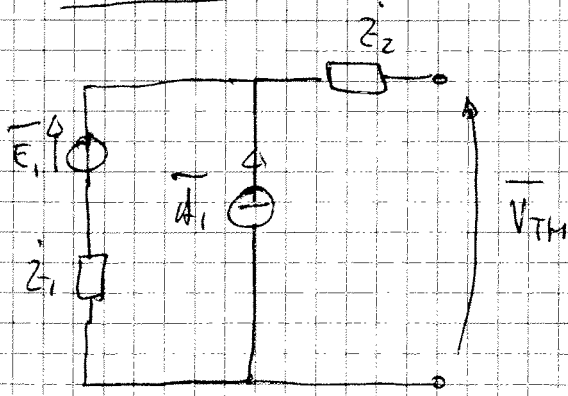

$$\vec{V}_{TH} = \vec{E}_1 + \vec{Z}_1 \vec{A}_1 = 89,431 + j50 \text{ V}$$
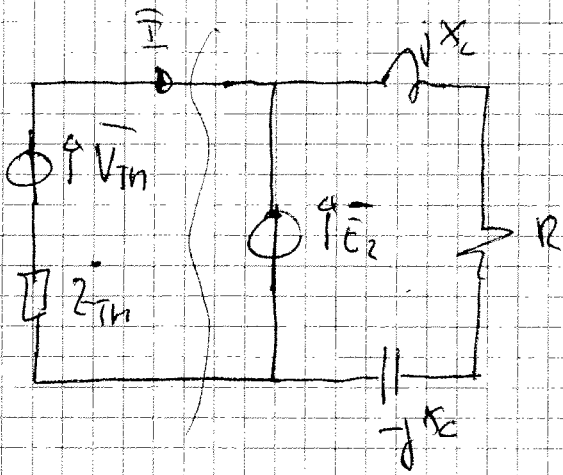
$$\vec{Z}_{TH} = \vec{Z}_1 + \vec{Z}_2 = 8 - j2 \text{ } \Omega$$



$$\vec{I} = \frac{\vec{V}_{TH} - \vec{E}_2}{\vec{Z}_{TH}} = 4,836 + j12,872 \text{ A}$$

$$\vec{A} = \vec{E}_2 \cdot \vec{I} = -0,436 - j0,531 \text{ v.VA}$$

